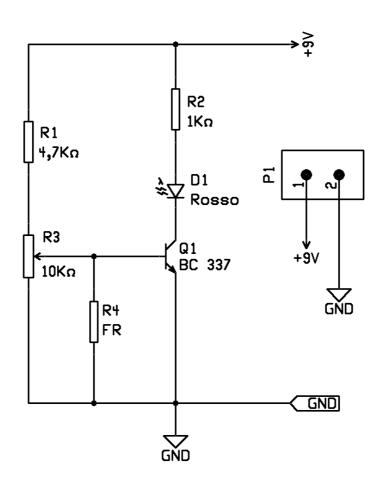


LABORATORIO DI ELETTRONICA



CREPUSCOLARE CON TRANSISTOR BJT



Elenco Componenti Crepuscolare con BJT				
Descrizione	Nome	Valore	Quantità	Riferimento sch
Resistenza	R	4,7 KΩ ¼ W	1	R ₁
Resistenza	R	1 KΩ ¼ W	1	R ₂
Trimmer verticale	$\mathbf{R}_{\mathbf{V}}$	10 KΩ ¼ W	1	R ₃
Fotoresistenza	FR	4,7 ΚΩ	1	R_4
Transistor NPN	Q	BC 337	1	Q_1
Diodo LED	D	Rosso	1	D_1
Morsetto	P	2 Poli	1	P_1